
# ℴ野火®

# TTL 转 RS485 模块

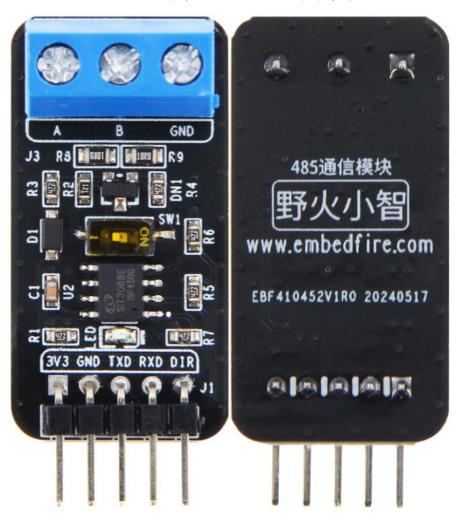

# 销售与服务联系

#### 东莞野火科技有限公司

地址: 东莞市大岭山镇石大路2号艺华综合办公大楼3011234楼

官网: <a href="https://embedfire.com">https://embedfire.com</a>
论坛: <a href="https://doc.embedfire.com">https://doc.embedfire.com</a>
天猫: <a href="https://yehuosm.tmall.com">https://yehuosm.tmall.com</a>
京东: <a href="https://yehuo.jd.com/">https://yehuo.jd.com/</a>

邮箱: embedfire@embedfire.com

电话: 0769-33894118



- 2 - https://embedfire.com

## 第一章 产品介绍

#### 1.1 模块简介

TTL 转 RS485 模块可实现 TTL 电平和 RS485 相互转换,使用差分信号传输数据,半双工通信,模块上的拨码开关控制是否接入  $120\,\Omega$  的电阻,支持长距离传输和多点通信,具备失效安全、限流保护、过压保护等功能

#### 1.2 参数特性

- ◆ 收发器: SIT3088E
- ◆ 通信方式: 半双工通信
- ◆ 信号传输方式: 差分传输
- ◆ 总线容错耐压范围: ±15V
- ◆ 工作电压范围: 3.0V~5.5V
- ◆ 工作温度范围: -40℃-125℃
- ◆ 数据传输速率: 可达 14Mbps
- ◆ 传输距离:最大约1219米(取决于传输线质量和波特率)
- ◆ 负载能力: 1/8 单位负载, 允许最多 256 个器件连接到总线
- ◆ 特征阻抗: 120 \(\Omega\) (拨码开关控制,默认关闭,拨码 ON 时开启接入)
- ◆ 总线端口静电放电(ESD)保护能力:人体放电模型(HBM)下可达 15kV 以上

注:在实际应用时,数据传输速率受传输线质量、传输距离以及主控串口支持最高波特率等等多种因素综合影响

- 3 - https://embedfire.com

### 第二章 使用说明

#### 2.1 模块说明

(建议一边打开模块原理图并且一边对着实物来看) 模块上有一个 LED 电源灯,上电后常亮

D1 为肖特基二极管,反向隔离作用,防止电压影响 3V3

SW1 为拨码开关,控制 120 Ω 的电阻是否接入到 RS485 线的末端,默认关闭,在近距离通信时可以 关闭,长距离时可以选择打开一个或两个同时打开,由实际情况决定

DN1为 TVS 二极管,用于保护 RS485 接口免受静电放电(ESD)、电快速瞬变(EFT)和雷电引起的瞬变电压的影响

U1 SIT3088E 收发器

VCC: 接电源,引出丝印为 3V3,可接 3.0V~5.5V

GND: 接地

DE: 驱动器输出使能控制, 高电平有效, 低电平时输出为高阻态

DI: DI 驱动器输入, DE 为高电平时, DI 上的低电平使驱动器同相端 A 输出为低电平, 驱动器反相端 B 输出为高电平, DI 上的高电平将使同相端 A 输出为高电平, 反相端 B 输出为低电平

/RE:接收器输出使能控制,低电平时,接收器输出使能,RO 输出有效,高电平时,接收器输出禁能,RO 为高阻态

RO: RO 接收器输出,当/RE 为低电平时,若 A-B≥-10mV,RO 输出为高电平; A-B≤-200mV,RO 输出为低电平


A:接收器同相输入和驱动器同相输出端,连接到 RS485 总线的 A端

B:接收器反相输入和驱动器反相输出端,连接到 RS485 总线的 B端

引出针脚 TXD 即收发器的 DI 对应接主控的 TXD, RXD 即收发器的 RO 对应接主控的 RXD, DIR 高电平时为发送数据, DIR 低电平时为接收数据,模块没有低功耗关断模式

- 4 - https://embedfire.com

#### 2.2 模块接口

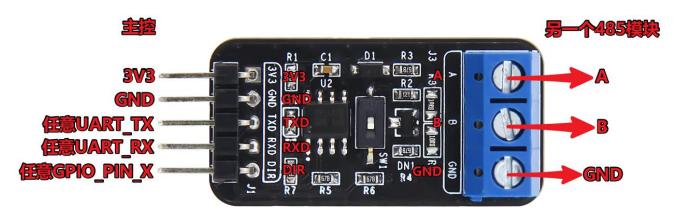

选异步通信的串口即可

编号	主控	TTL转 RS485 模块		另一个 485 模块
1	3V3	3V3	A	A
2	GND	GND	В	В
3	任意 UART_TX	TXD	GND	GND
4	任意 UART_RX	RXD		
5	任意 GPIO_PIN_X	DIR		

#### 2.3 程序流程

UART 是一种处理串行通信协议的集成电路,负责生成串行通信时序、数据编码解码等功能,常用于嵌入式系统中实现串行通信的硬件模块,UART 本身并不规定具体的电气特性,而是产生遵循串行通信时序的信号

TTL 电平是一种逻辑电平标准,常用于集成电路内部或集成电路之间短距离通信,其逻辑 1 - m是 3.3V 或 5V,逻辑 0 是 0V

RS232 最早的串行通信标准之一,全双工点对点通信,规定了逻辑 1(-15V~-3V)和逻辑 0(+3V~+15V) 的具体电气特性,尽管逻辑电平与 TTL 电平不同,但可以通过电平转换器将 UART 产生的 TTL 电平转换为 RS232 电平进行远距离传输

RS485 由 RS232 改进而来,弥补 RS232 通信距离短、速率低等缺点,基于差分信号传输,支持多点、长距离通信,半双工通信同一时间只能有一个设备发送数据

在实际应用中,UART产生的 TTL 电平信号需要通过电平转换器转化为 RS232 或 RS485 标准的信号,以确保在不同物理环境下进行串行通信

通信接口	通信方式	拓扑结构	信号线	电平标准	传输距离	抗干扰能力
TTL	全双工	点对点	TX/RX/GND	逻辑 0: 0~0.4V	1m	弱
				逻辑 1: 2.4~5V		
RS232	全双工	点对点	TX/RX/GND	逻辑 0: +3~+15V	100m 以内	较弱
				逻辑 1: -15~-3V		
RS485	半双工	多点互通	差分线 AB	逻辑 0: -6~-2V	1200m	强
				逻辑 1: +2~+6V		

- 5 - https://embedfire.com

因为 RS485 通信是半双工通信,发送数据的时候不能同时接收数据,所以我们需要控制/RE 和 DE 引脚,使 SIT3088E 分别进入接收器模式和驱动器模式

当接收器特性/RE 为低电平时, SIT3088E 进入接收器模式, 功能真值表如下图所示:

接收功能表

控制		输入	输出	
/RE	DE	А-В	RO	
0	X	≥-10mV	Н	
0	X	≤-200mV	L	
0	X	开/短路	Н	
1	X	X	Z	
X: 任意电平; Z: 高阻。				

AB 间的电平大于-10mv 时,RO 引脚输出逻辑 1 AB 间的电平小于-200mv 时,RO 引脚输出逻辑 0 当 RE 高时,RO 输出变成高阻抗

当驱动器特性 DE 为高电平时, SIT3088E 进入驱动器模式, 功能真值表如下表所示:

发送功能表

及达切能农					
控制		输入	输	出	
/RE	DE	DI	A	В	
X	1	1	Н	L	
X	1	0	L	Н	
0	0	X	Z	Z	
1	0	X	Z(shutdown)		
X: 任意电平; Z: 高阻。					

当 DI 为高电平时,A 输出为高,B 输出为低,在这种情况下,定义为 VOD=VA-VB 的差分输出电压为正,为逻辑 1(AB 间的电压差为+2V~+6V)

当 DI 为低电平时,B 输出为高,A 输出为低,VOD 为负 ,为逻辑 0 (AB 间的电压差为-6V~-2V) 当 DE 低时,AB 输出都变成高阻抗

- 6 - https://embedfire.com

用任意单片机选取任意一个异步通信的 UART 串口,串口的 RX 和 TX 做数据输入脚和数据输出脚,任选一个 GPIO 脚做发送接收控制脚

数据输入脚和数据输出脚分别接到 TTL 转 RS485 模块的 RXD 和 TXD 脚 发送接收控制脚接到 TTL 转 RS485 模块的 DIR 脚

1.选定好 UART 串口,串口的 RX 与 RS485 模块的 RXD 脚相连,串口的 TX 与 RS485 模块的 TXD 脚相连

- 2.选定好 GPIO 脚, 该脚与 RS485 模块的 DIR 脚相连
- 3.初始化串口的 RX 脚即 RXD 脚,重点配置为浮空输入模式,串口的 TX 脚即 TXD 脚,重点配置为复用推挽输出模式
  - 4.初始化 GPIO 脚即 DIR 脚,重点配置为推挽输出模式
  - 5.初始化 UART, 配置工作参数,设置中断优先级,使能串口接收中断
  - 6.编写中断服务函数,缓存串口数据保存到数组中,包括数据和长度
  - 7.调用库函数, 封装发送一个字节函数、多个字节函数
  - 8.编写读取函数,返回数组数据和长度
  - 9.编写清空缓冲区函数,将数组内容清除同时数组长度置零
- 10.每次发送前将 DIR 脚置高电平进行发送使能,发送完后置低电平进行接收使能,默认进入接收模式
  - 11.每次读取数据后,调用清空缓冲区函数

更多详细内容可参考芯片数据手册和野火 STM32F1、F4 开发板教程 RS485 通讯实验章节

-7 - https://embedfire.com